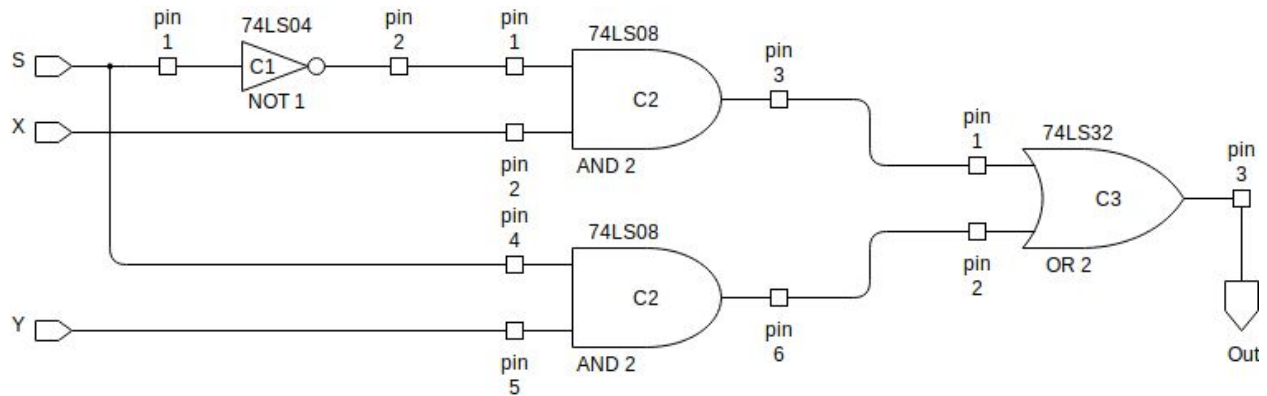


CSC258 Prelab 1

Jackie Liu (liujack8)
Adriel Martinez (marti499)

Part I

- 1) Chips used: C1 74LS04 (NOT1), C2 74LS09 (AND2), C3 74LS32 (OR2)
Connected to all: pin#7 ground, pin#14 Vcc




- 2) Truth Table

s	x	y	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Part II

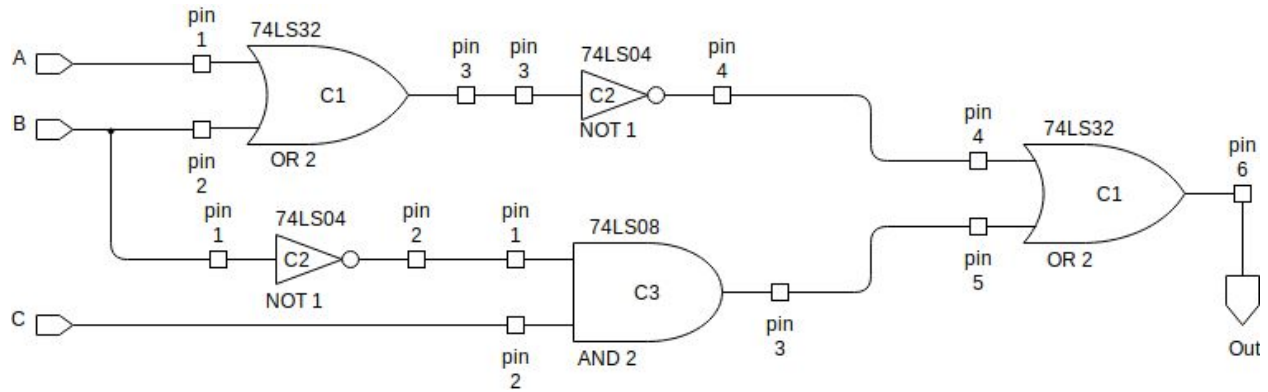1) Chips used: C1 74LS32 (OR2), C2 74LS04 (NOT1), C3 74LS08 (AND2)

Connected to all: pin#7 ground, pin#14 Vcc



2) Truth Table

a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

4) Simplifying the given equation using De Morgan's law and distributive property:

$$f = (a+b)' + cb'$$

$$= a'b' + cb' \text{ \# De Morgan's Law}$$

$$= b'(a' + c) \text{ \# Distributive}$$

The original equation uses 5 gates (2 OR, 1 AND, 2 NOT) while this equation uses 4 gates (1 OR, 1 AND, 2 NOT)